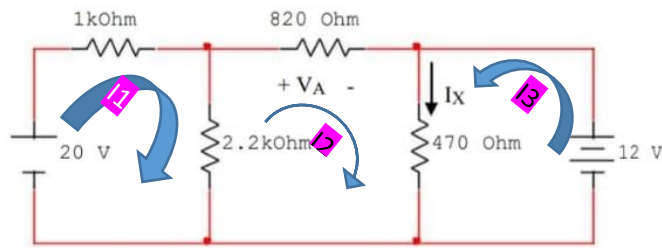


Dos Fuentes prendidas



M1

$$-20 + 1K(I_1 - I_2) = 0$$

$$3.2KI_1 - 2.2KI_2 = 20 \quad (1)$$

M2

$$2.2K(I_2 - I_1) + 820I_2 + 470(I_2 + I_3) = 0$$

$$-2.2KI_1 + 3.49KI_2 + 470I_3 = 0 \quad (2)$$

M3

$$-12 + 470(I_2 + I_3) = 0$$

$$470I_3 + 470I_2 = 12 \quad (3)$$


$$\begin{array}{rcl} 3.2KI_1 - 2.2KI_2 & = & 20 \\ -2.2KI_1 + 3.49KI_2 + 470I_3 & = & 0 \\ 470I_2 + 470I_3 & = & 12 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} I_1 = 7.048mA \\ I_2 = 1.161mA \\ I_3 = 24.37mA \end{array}$$

Con las 2 fuentes

$$V_A = I_2 * R = 1.161 * 820 = 952.02 mV$$

$$I_X = I_2 + I_3 = 1.161 + 24.37 = 25.531 mA$$

Fuente 12V =0

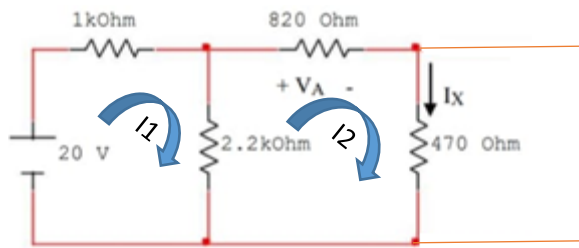

M1

$$-20 + 1K(I_1 - I_2) = 0$$

$$3.2KI_1 - 2.2KI_2 = 20 \quad (1)$$

M2

$$2.2K(I_2 - I_1) + 820I_2 = 0$$


$$-2.2KI_1 + 3.02KI_2 = 0 \quad (2)$$

$$\begin{aligned} 3.2KI_1 - 2.2KI_2 &= 20 \\ -2.2KI_1 + 3.02KI_2 &= 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} I_1 &= 12.52mA \\ I_2 &= 9.121mA \end{aligned}$$

$$V_A = I_2 * R = 9.121mA * 820 = 7.4792 V$$

$$I_X = 0 \rightarrow \text{Corto circuito}$$

Fuente 20V =0

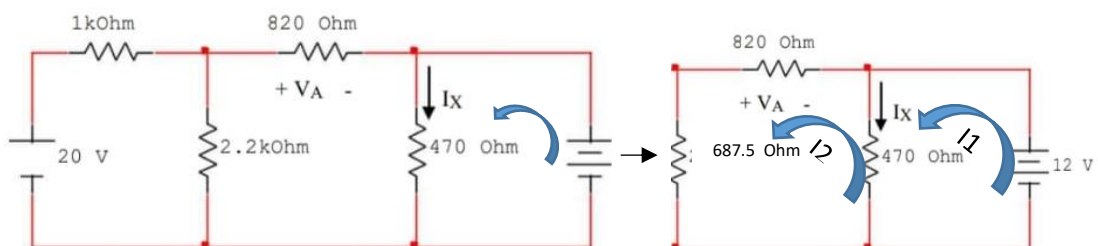

M1

$$470I_1 - 470I_2 = -12 \quad (1)$$

M2

$$820I_2 + 687.5I_2 + 470I_2 - 470I_1 = 0$$

$$-470I_1 + 1977.5I_2 = 0 \quad (2)$$

$$\begin{array}{lcl} 470I_1 - 470I_2 = -12 & \rightarrow & I_1 = -33.49mA \\ -470I_1 + 1977.5I_2 = 0 & & I_2 = -7.96mA \end{array}$$

$$V_A = I_2 * R = -6.5272 V$$

$$I_X = I_2 - I_1 = 25.53mA$$